
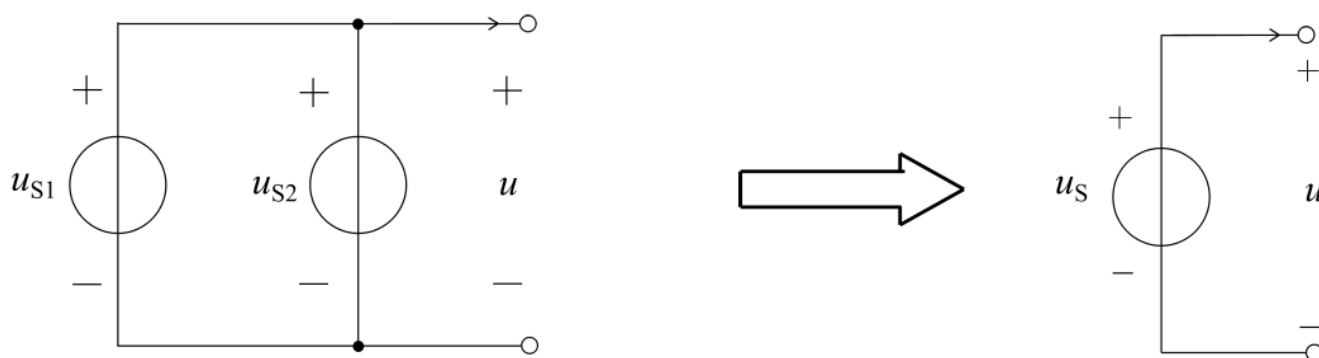


2-3 电压源、电流源的串联和并联


1、理想电压源的串联和并联

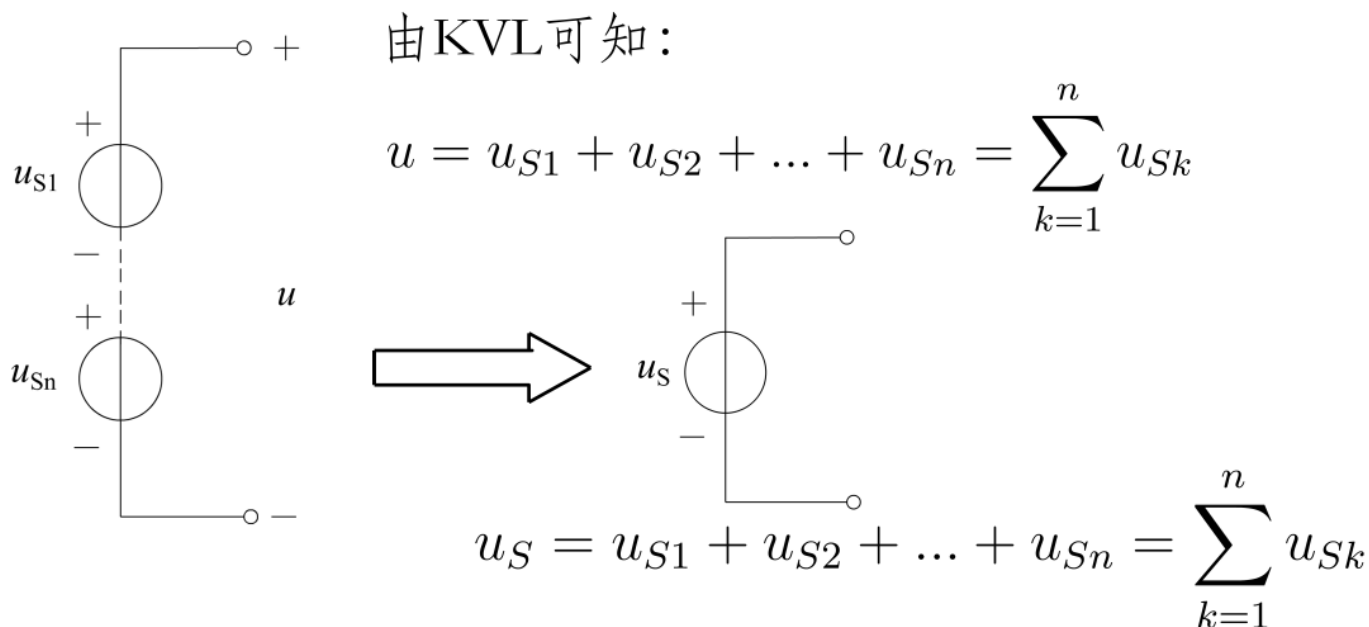

根据KVL $u = u_{S1} = u_{S2}$ $u_S = u_{S1} = u_{S2}$

注意，相同的理想电压源才能并联。

电压源与支路的串、并联等效

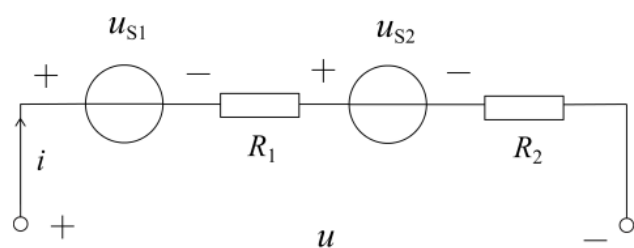


根据KVL


$$u = u_{S1} + R_1 i + u_{S2} + R_2 i$$

$$= \boxed{u_{S1} + u_{S2}} + \boxed{(R_1 + R_2)} i$$

$u_S \qquad R$

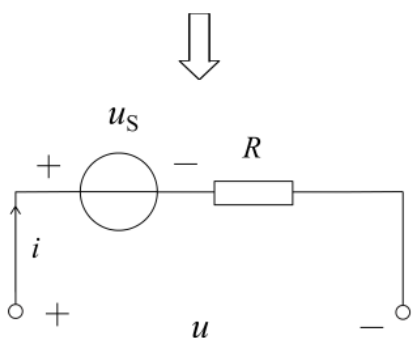

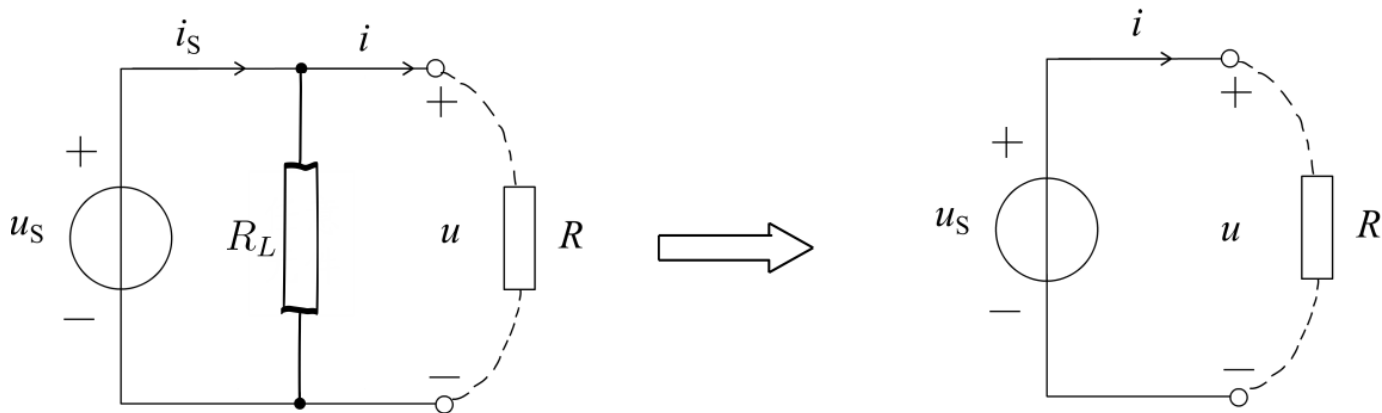
图中 $u_S = (u_{S1} + u_{S2})$
 $R = (R_1 + R_2)$



外电路 R 电流 $i = \frac{u_s}{R}$ 等效是对外等效的。 $i = \frac{u_s}{R}$

电压源电流 $i_s = \frac{u_s}{R} + \frac{u_s}{R_L}$ 对内不等效。 $i_s = i = \frac{u_s}{R}$


2. 理想电流源的串联和并联

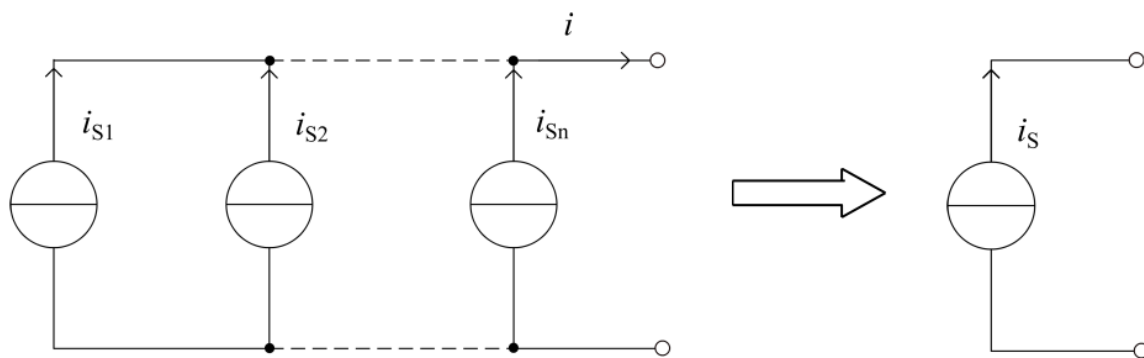


由KCL, 总电流

$$i_S = i_{S1} + i_{S2} + \dots + i_{Sn} = \sum i_{Sk}$$
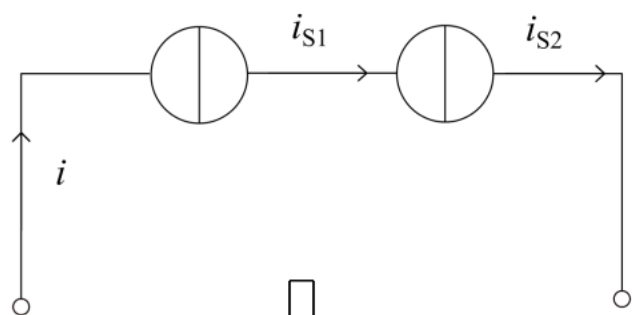
$$i = i_{S1} + i_{S2} + \dots + i_{Sn} = \sum i_{Sk}$$




$$i = i_{S1} = i_{S2}$$

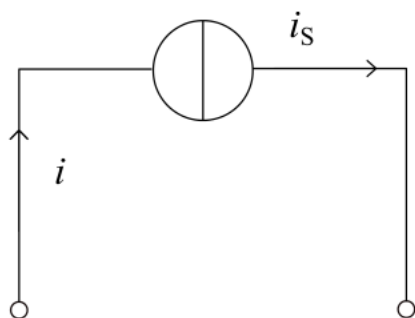


$$i_S = i_{S1} = i_{S2}$$

电流源与支路的串、并联等效

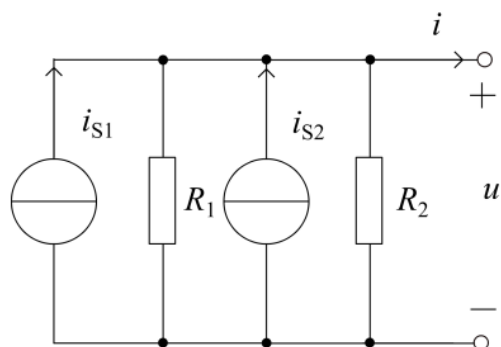

根据KCL
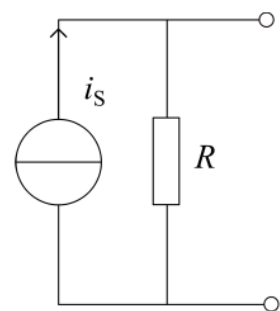
$$\begin{aligned} i &= i_{S1} - \frac{u}{R_1} + i_{S2} - \frac{u}{R_2} \\ &= i_{S1} + i_{S2} - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u \\ &= i_S - \frac{u}{R} \end{aligned}$$



图中 $i_S = (i_{S1} + i_{S2})$ $\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

