


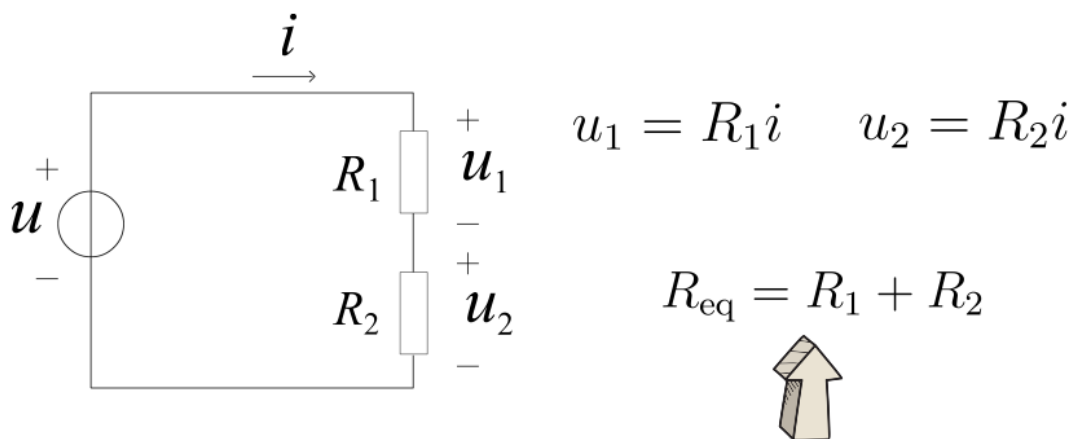


2-2 电阻的串联和并联

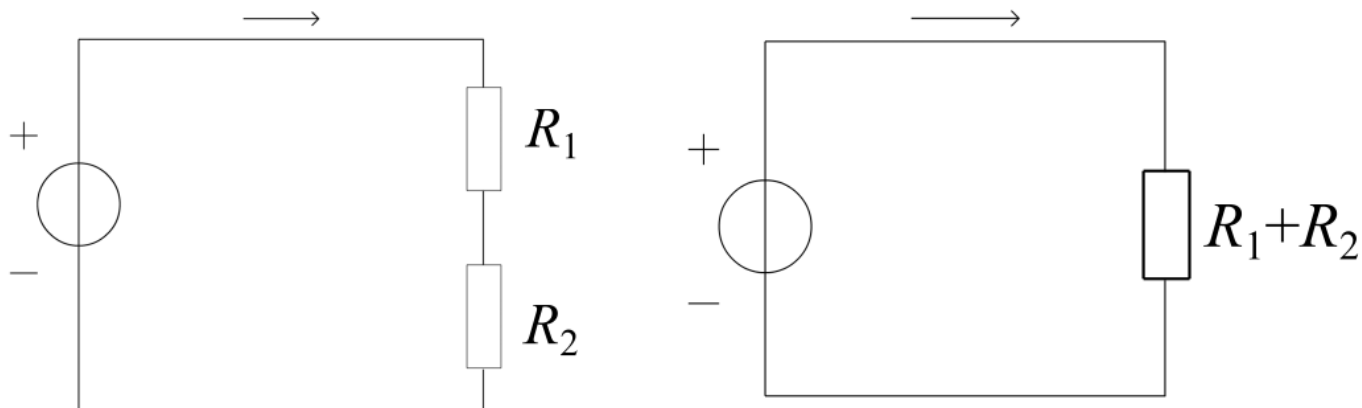

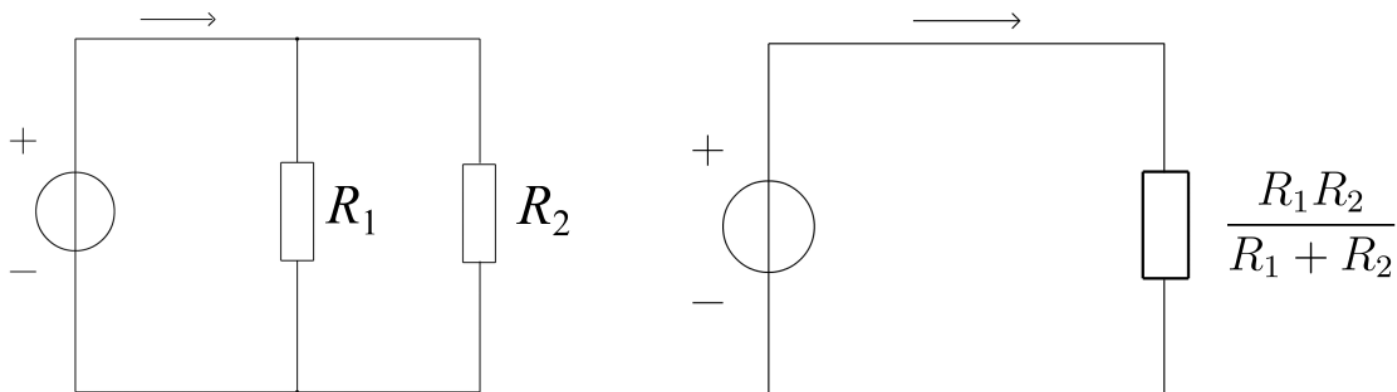n个电阻串联，可以等效为一个电阻 $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$



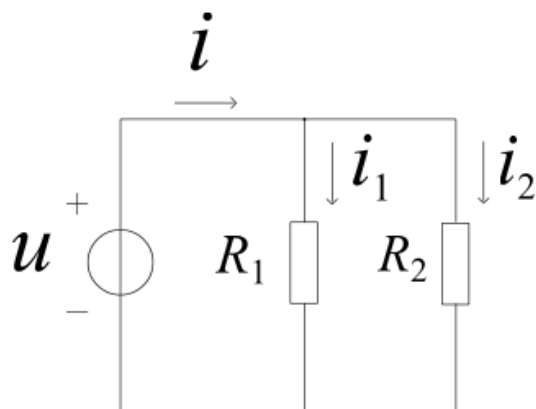

电导是电阻的倒数 $G = \frac{1}{R}$

$$u = Ri \quad \Rightarrow \quad i = Gu$$

$$i_1 = \frac{u}{R_1} = G_1 u \quad i_2 = \frac{u}{R_2} = G_2 u$$

$$i = i_1 + i_2 = \frac{u}{R_1} + \frac{u}{R_2} = G_1 u + G_2 u = (G_1 + G_2) u$$


$$i = G_{\text{eq}} u \quad \leftarrow \quad G_{\text{eq}} = G_1 + G_2$$

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{1}{G_1 + G_2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

n个电阻并联，可等效为一个电阻

$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}}$$
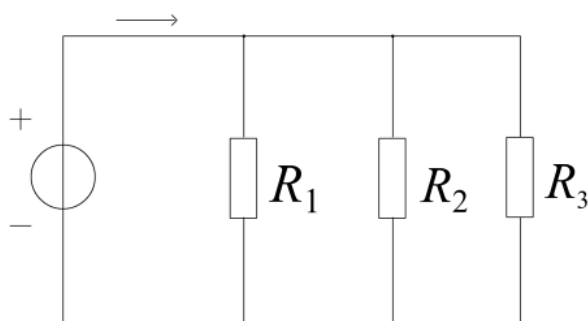
$$G_{\text{eq}} = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n$$



$$R_{\text{eq}} = \frac{1}{G_{\text{eq}}} = \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$