

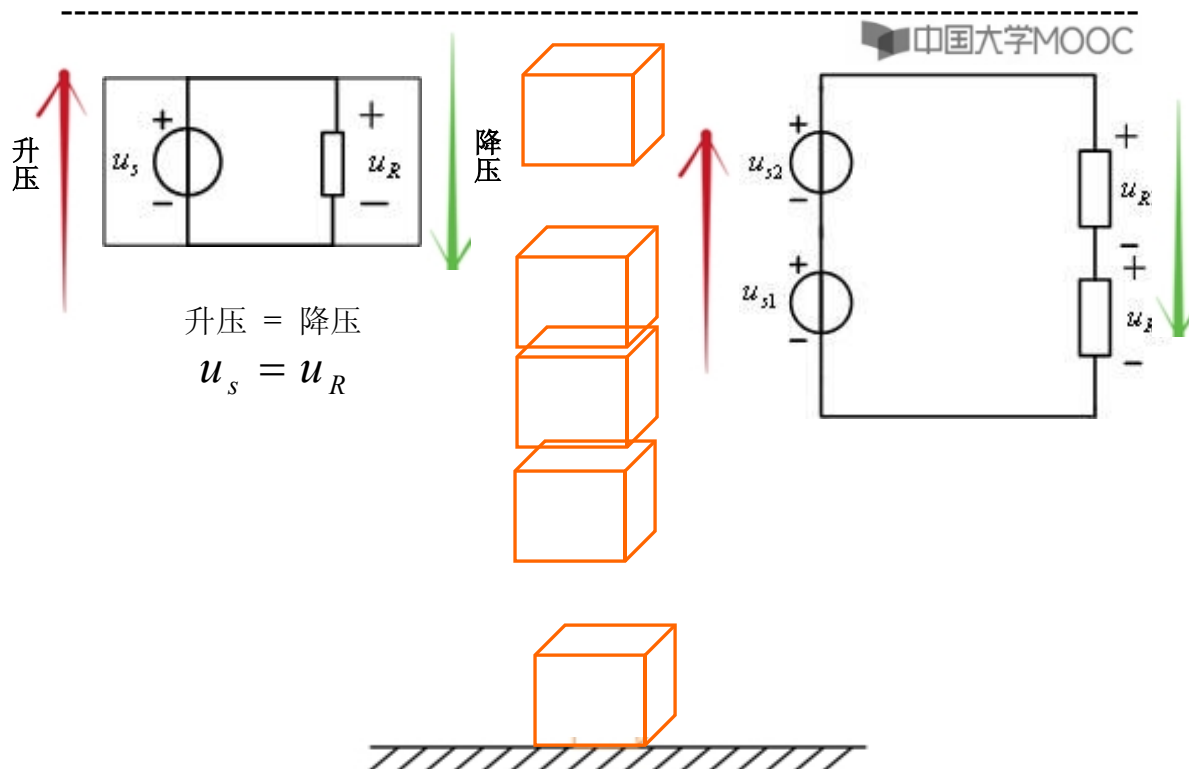


1-9 基尔霍夫电压定律

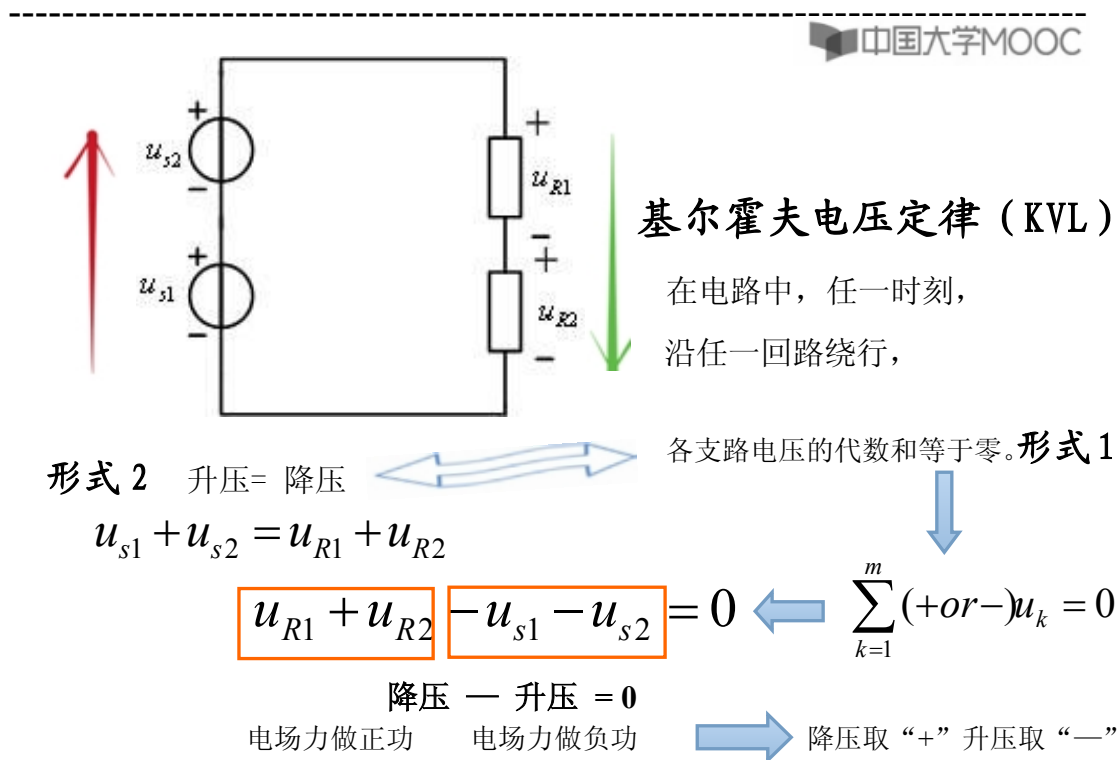

电场力做功与路径无关，这类似于重力做功与路径无关

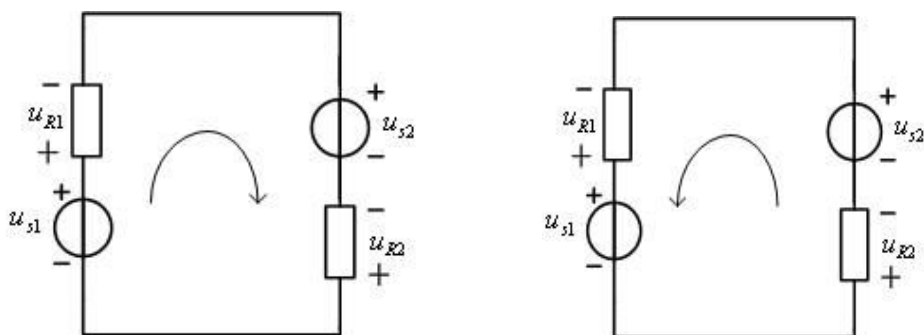



$$-u_{s1} + u_{R1} + u_{s2} - u_{R2} = 0 \quad u_{s1} - u_{R1} - u_{s2} + u_{R2} = 0$$


各支路电压的代数和等于零

$$u_{s1} + u_{R2} = u_{R1} + u_{s2} \quad \text{升压=降压} \quad u_{R1} + u_{s2} = u_{s1} + u_{R2}$$

列写 KVL 方程前需要事先指定各支路电压参考方向和回路绕向

回路绕向会影响代数和中各支路电压项前面的正负

KVL 也适用于电路中任一假想电路

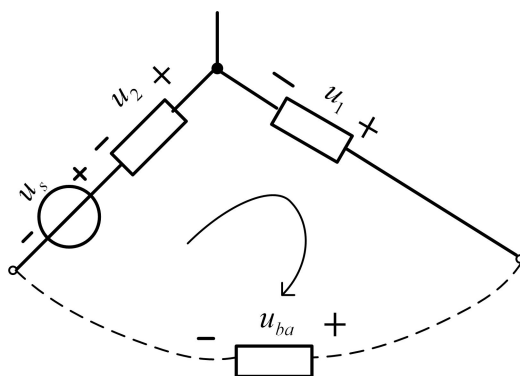

$$-U_s - U_2 - U_1 + U_{ba} = 0$$

$$U_{ba} = U_1 + U_2 + U_s$$